

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP**

**Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA**

**Departamento de Computação e Sistemas - DECSI**

---

# **Implementação do Processador RISC-V em Verilog**

---

Lucas Amaral Leme (22.2.8005)

Matheus Martins Nunes (22.1.8027)

**João Monlevade**

Agosto/2025

# Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2. Metodologia</b>	<b>2</b>
2.1. Unidade de Controle . . . . .	3
2.2. Unidade Lógica e Aritmética (ALU) . . . . .	3
2.3. Banco de Registradores . . . . .	5
2.4. Memórias de Instrução e Dados . . . . .	5
2.4.1. Memória de Instrução . . . . .	5
2.4.2. Memória de Dados . . . . .	6
2.5. Unidade de Busca de Instrução (IFU) . . . . .	7
2.6. Gerador de Imediatos . . . . .	8
2.7. Multiplexadores (MUXes) . . . . .	8
2.8. Registradores de Pipeline . . . . .	9
2.8.1. Registrador IF/ID . . . . .	9
2.8.2. Registrador ID/EX . . . . .	9
2.8.3. Registrador EX/MEM . . . . .	10
2.8.4. Registrador MEM/WB . . . . .	10
2.9. Unidade de Forwarding . . . . .	10
2.10. Unidade de Detecção de Hazards . . . . .	11
2.11. Implementação da CPU . . . . .	12
Estágio 1: Busca de Instrução (IF) . . . . .	12
Estágio 2: Decodificação (ID) . . . . .	12
Estágio 3: Execução (EX) . . . . .	12
Estágio 4: Acesso à Memória (MEM) . . . . .	12
Estágio 5: Escrita (WB) . . . . .	13
2.12. Validação Modular Pré-Integração . . . . .	13
<b>3. Resultados e Discussão</b>	<b>13</b>
3.1.1. Programa de Teste e Configuração do Testbench . . . . .	13
3.2. Resultados Obtidos . . . . .	14
3.1. Análise da Execução de Instrução Aritmética (sub) . . . . .	15
3.2. Análise de Hazard de Dados com Forwarding . . . . .	16
3.3. Análise de Hazard de Controle com Flush . . . . .	17
<b>Referências</b>	<b>18</b>

## Resumo

Este documento detalha a implementação de um processador de 32 bits com a arquitetura RISC-V, estruturado em um pipeline de cinco estágios (IF, ID, EX, MEM, WB). O projeto abrange a criação de todos os componentes do caminho de dados, incluindo memórias de instrução e dados, banco de registradores e a Unidade Lógica e Aritmética (ULA). Um foco central do trabalho foi o tratamento de conflitos (hazards) do pipeline, com a implementação de uma unidade de adiantamento (forwarding) para resolver hazards de dados e uma unidade de detecção de hazards dedicada.

## 1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um processador RISC-V, projetado em Verilog com uma arquitetura pipeline de cinco estágios. O projeto foi realizado para a disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores II, com o objetivo de aplicar na prática os conceitos de arquiteturas modernas.

Para o desenvolvimento, utilizamos o Visual Studio Code como editor de código. A compilação foi realizada com o Icarus Verilog (iverilog) e a visualização das formas de onda foi feita com o GTKWave.

Durante a implementação, focamos em construir as cinco etapas do pipeline (busca, decodificação, execução, memória e escrita) e em criar lógicas para resolver conflitos de dados e de controle, conhecidos como *hazards*. Este relatório detalha a metodologia usada, a estrutura do projeto e os resultados obtidos na simulação.

O código fonte completo do projeto, incluindo todos os módulos Verilog e arquivos de simulação, está disponível no seguinte repositório do GitHub: [Acessar Repositório do Projeto](#).

## 2. Metodologia

Nesta seção, detalhamos o processo de implementação dos módulos que compõem o processador RISC-V. Adotamos uma abordagem modular, inspirada na metodologia apresentada no livro, onde cada componente funcional do processador foi desenvolvido e testado individualmente em arquivos separados.

Inicialmente, realizamos o estudo da arquitetura RISC-V e do pipeline de cinco estágios, identificando os principais blocos necessários: Unidade de Controle, ALU, Banco de Registradores, Memória de Dados, Unidade de Busca de Instruções (IFU), MUXes e unidades de pipeline. Cada módulo foi implementado em Verilog, respeitando as interfaces e sinais definidos no projeto.

Após a implementação de cada módulo, desenvolvemos testbenches específicos para validar o funcionamento isolado de cada componente, garantindo que todos os sinais e operações estivessem corretos antes da integração. Só então os módulos foram conectados para formar o processador completo, permitindo a simulação do pipeline e a verificação do funcionamento conjunto.

Essa metodologia incremental facilitou a identificação e correção de erros, além de proporcionar maior clareza na organização do projeto e na documentação dos resultados.

## 2.1. Unidade de Controle

A unidade de controle, implementada no arquivo ‘control.v’, funciona como o cérebro do processador. Sua principal função é ler a instrução para entender qual operação deve ser executada (como uma soma, uma carga de dados ou um desvio). Para fazer isso, ela analisa o campo ‘opcode’ da instrução e, com base nele, gera todos os sinais de controle que comandam as outras partes do processador, como a ULA, a memória e o banco de registradores.

A tabela a seguir resume os principais sinais gerados pela unidade de controle:

Tabela 1: Sinais gerados pela unidade de controle

Sinal	Função
alu_src_a, alu_src_b	Seleção dos operandos da ALU (registrador, imediato, PC)
mem_to_reg	Seleção do dado para escrita no registrador (ALU ou memória)
alu_control	Operação a ser realizada pela ALU
regwrite	Habilita escrita no banco de registradores
mem_read	Habilita leitura da memória de dados
mem_write	Habilita escrita na memória de dados
branch	Indica instrução de desvio condicional

Essa abordagem garante flexibilidade e clareza na decodificação das instruções, facilitando a manutenção e expansão do processador.

## 2.2. Unidade Lógica e Aritmética (ALU)

A Unidade Lógica e Aritmética (ALU), implementada no arquivo `alu.v`, é o componente responsável por realizar as operações de cálculo do processador. Trata-se de um circuito puramente combinacional, implementado com um bloco `always @(*)`, que garante que as saídas sejam atualizadas sempre que qualquer uma das entradas mudar.

A ALU recebe duas entradas de 32 bits (`in1` e `in2`) e um sinal de controle de 4 bits (`alu_control`) que determina qual operação será executada. Suas saídas são o resultado da operação (`alu_result`) e uma flag (`zero_flag`), que é ativada se o resultado for zero, sendo essencial para a lógica de desvios condicionais.

A Tabela 2 detalha as operações que a ALU pode realizar, com base no sinal de controle.

Tabela 2: Operações da Unidade Lógica e Aritmética (ALU)

alu_control	Operação Realizada
4'b0000	AND lógico ( $in1 \& in2$ )
4'b0001	OR lógico ( $in1 \mid in2$ )
4'b0010	Soma ( $in1 + in2$ )
4'b0110	Subtração ( $in1 - in2$ )
4'b0111	XOR ( $in1 \wedge in2$ )
4'b1000	Shift Right Logical (SRL)
4'b1001	Shift Left Logical (SLL)
4'b1010	Shift Right Arithmetic (SRA)
4'b1100	Set Less Than (SLT, com sinal)
4'b1101	Set Less Than Unsigned (SLTU, sem sinal)

A Figura 1 mostra a implementação completa do módulo da ALU em Verilog.

```

1 module ALU (
2     input [31:0] in1, in2,
3     input [3:0] alu_control,
4     output reg [31:0] alu_result,
5     output reg zero_flag
6 );
7     always @(*) begin
8         case(alu_control)
9             // Operacoes logicas
10            4'b0000: alu_result = in1 & in2;           // AND
11            4'b0001: alu_result = in1 | in2;           // OR
12            4'b0010: alu_result = in1 + in2;           // ADD
13            4'b0110: alu_result = in1 - in2;           // SUB
14            4'b0111: alu_result = in1 ^ in2;           // XOR
15
16            // Operacoes de deslocamento (shift)
17            4'b1000: alu_result = in1 >> in2[4:0]; // SRL
18            4'b1001: alu_result = in1 << in2[4:0]; // SLL
19            4'b1010: alu_result = $signed(in1) >>> in2[4:0]; // SRA
20
21            // Operacoes de comparacao
22            4'b1100: alu_result = ($signed(in1) < $signed(in2)) ? 32'b1
: 32'b0; // SLT
23            4'b1101: alu_result = (in1 < in2) ? 32'b1 : 32'b0; // SLTU
24
25            default: alu_result = 32'b0;
26        endcase
27
28        // Flag zero e ativada quando o resultado e zero
29        zero_flag = (alu_result == 32'b0);
30    end
31
32 endmodule

```

Listing 1: Implementação da Unidade Lógica e Aritmética (ALU)

## 2.3. Banco de Registradores

O banco de registradores foi implementado no módulo `reg_file.v` e é composto por 32 registradores de 32 bits. Ele permite a leitura simultânea de dois registradores e a escrita síncrona em um registrador por ciclo de clock.

A escrita ocorre na borda de subida do clock, desde que o sinal de controle `regwrite` esteja ativo e o registrador de destino não seja o registrador zero (`x0`), que por hardware deve permanecer sempre com valor zero. Na inicialização da simulação, todos os 32 registradores são zerados para garantir um estado inicial previsível.

### Entradas e Saídas do Módulo:

- **Entradas:**

- `clock, reset`: Sinais de clock e reset.
- `regwrite`: Habilita a operação de escrita.
- `read_reg_num1[4:0], read_reg_num2[4:0]`: Endereços dos dois registradores a serem lidos.
- `write_reg[4:0]`: Endereço do registrador a ser escrito.
- `write_data[31:0]`: Dado de 32 bits a ser escrito.

- **Saídas:**

- `read_data1[31:0], read_data2[31:0]`: Dados de 32 bits lidos dos registradores.

**Destaque do Código - Forwarding Interno:** Uma característica importante deste módulo é a implementação de um "forwarding interno" para evitar hazards de dados dentro do mesmo ciclo. A lógica de leitura, implementada com o comando `assign`, verifica continuamente se o endereço de um registrador sendo lido (`read_reg_num1` ou `read_reg_num2`) é o mesmo que está sendo escrito (`write_reg`) e se a escrita está habilitada (`regwrite`). Se essa condição for verdadeira, o módulo não lê o valor antigo da memória de registradores, mas sim "adianta" o novo valor (`write_data`) diretamente para a saída. Isso garante que a instrução seguinte receba o dado mais atualizado sem a necessidade de um stall.

## 2.4. Memórias de Instrução e Dados

O processador utiliza duas memórias distintas: a Memória de Instruções, que armazena o programa a ser executado, e a Memória de Dados, que guarda os valores manipulados durante a execução. Ambas foram implementadas como arrays de 1024 posições de 32 bits, totalizando 4KB cada.

### 2.4.1. Memória de Instrução

A Memória de Instrução, implementada no módulo `inst_mem.v`, funciona como uma memória ROM (Read-Only Memory), sendo apenas para leitura. Sua principal função é receber um endereço de 32 bits do Program Counter (PC) e retornar a instrução de 32 bits correspondente de forma assíncrona.

Um bloco `initial` é utilizado para pré-carregar a memória com um programa de teste no início da simulação. O módulo também possui uma lógica de proteção que retorna uma instrução NOP caso o endereço do PC não esteja alinhado em 4 bytes ou esteja fora dos limites da memória. As entradas e saídas do módulo, bem como o programa de teste carregado, são detalhados a seguir.

#### **Entradas e Saídas do Módulo:**

- **Entradas:** PC[31:0], reset
- **Saídas:** Instruction\_Code[31:0]

#### **Programa de Teste Carregado na Memória:**

1. `addi x12, x0, 50`
2. `addi x13, x0, 15`
3. `sub x14, x12, x13`
4. `or x15, x14, x12`
5. `andi x16, x13, 31`
6. `sh x15, 0(x0)`
7. `lh x17, 0(x0)`
8. `srli x18, x16, 2`
9. `beq x12, x12, +8`
10. `addi x19, x0, 255` (Instrução a ser descartada pelo flush)
11. `nop` (Alvo do desvio)
12. `jal x0, 0` (Fim do programa)

#### **2.4.2. Memória de Dados**

Diferente da anterior, a Memória de Dados (`data_memory.v`) é uma RAM, suportando tanto leitura quanto escrita. A leitura dos dados é assíncrona, ocorrendo sempre que o sinal `mem_read` está ativo. A escrita, por sua vez, é síncrona e acontece na borda de subida do clock, controlada pelo sinal `mem_write`.

O módulo foi projetado para manipular dados de diferentes tamanhos, com suporte explícito para *halfword* (16 bits), necessário para as instruções `lh` e `sh`. Para a leitura, a lógica de extensão de sinal é aplicada corretamente com base no bit mais significativo do dado lido. As características do módulo são resumidas abaixo.

#### **Entradas e Saídas do Módulo:**

- **Entradas:**

- `clk, reset`: Sinais de clock e reset.
- `address[31:0]`: Endereço para leitura ou escrita.
- `write_data[31:0]`: Dado a ser escrito na memória.
- `mem_read, mem_write`: Sinais de controle para habilitar leitura/escrita.
- `size[1:0]`: Define o tamanho do dado (byte, halfword, word).
- `unsigned_load`: Define o tipo de extensão de sinal na leitura.

- **Saídas:** `read_data[31:0]` (Dado lido da memória).

**Estado Inicial da Memória:**

- A memória é inicializada com valores de teste para a simulação. A posição de endereço 0 começa com o valor `32'h001D0000`, e as demais posições são preenchidas com zero.

## 2.5. Unidade de Busca de Instrução (IFU)

A Unidade de Busca de Instrução, implementada no módulo `ifu.v`, é o primeiro estágio do pipeline e sua principal responsabilidade é buscar a instrução correta da memória a cada ciclo de clock. Para isso, ela gerencia o Program Counter (PC), o registrador que armazena o endereço da instrução a ser executada.

A lógica da unidade determina o endereço da próxima instrução (`next_pc`) com base na situação atual do processador. Em uma execução normal, o próximo endereço é simplesmente `PC + 4`. No entanto, se um desvio condicional for tomado (`branch_taken`) ou uma instrução de salto for executada (`jump_taken`), o `next_pc` recebe o endereço de destino correspondente.

O PC só é atualizado na borda de subida do clock se não houver um sinal de `stall` ativo, vindo da unidade de detecção de hazards. Isso é crucial para paralisar o pipeline quando necessário. O módulo também instancia a memória de instruções (`inst_mem`) para efetivamente ler a instrução no endereço apontado pelo PC.

**Entradas e Saídas do Módulo:**

- **Entradas:**

- `clk, reset`: Sinais de clock e reset.
- `stall`: Sinal que paralisa a atualização do PC.
- `branch_taken, jump_taken`: Sinais que indicam a ocorrência de desvios ou saltos.
- `branch_target, jump_target`: Endereços de destino para desvios e saltos.

- **Saídas:**

- `Instruction_Code`: A instrução de 32 bits lida da memória.
- `PC`: O endereço da instrução atual.
- `PC_plus_4`: O valor de `PC+4`, disponibilizado para uso em instruções como JAL.



## 2.6. Gerador de Imediatos

O Gerador de Imediatos, implementado no módulo `immediate_generator.v`, é um componente combinacional crucial para o estágio de Decodificação. Sua função é extrair o valor imediato codificado dentro da palavra de instrução de 32 bits e formatá-lo corretamente para ser usado em operações posteriores, principalmente na ALU.

Como o formato e a posição dos bits do imediato variam entre os diferentes tipos de instrução do RISC-V, o módulo utiliza o `opcode` da instrução para determinar como o valor deve ser extraído e estendido. O módulo dá suporte aos seguintes formatos:

- **Tipo-I (Load, Op-Imm):** Extrai o imediato de 12 bits e realiza a extensão de sinal para 32 bits.
- **Tipo-S (Store):** Reconstrói o imediato de 12 bits a partir de dois campos separados na instrução e realiza a extensão de sinal.
- **Tipo-B (Branch):** Reconstrói o imediato de 13 bits (com o bit menos significativo sempre zero) a partir de múltiplos campos da instrução e realiza a extensão de sinal.

A extensão de sinal é um passo fundamental para garantir que o valor do imediato, que pode ser negativo, seja representado corretamente em 32 bits antes de ser enviado para a ALU.

### Entradas e Saídas do Módulo:

- **Entradas:** `instruction[31:0]` (A palavra de instrução completa).
- **Saídas:** `imm_out[31:0]` (O valor imediato de 32 bits com sinal estendido).

## 2.7. Multiplexadores (MUXes)

Os multiplexadores são componentes combinacionais fundamentais que direcionam o fluxo de dados através do processador. No projeto, foram implementados três MUXes principais para selecionar as entradas corretas para a ALU e para o estágio de Write Back.

- **`mux_alu_a.v`:** Seleciona a primeira entrada para a ALU. As opções são o dado vindo do banco de registradores (para operações normais), o valor do PC (para o cálculo de endereço de desvio) ou o valor zero, dependendo do sinal de controle `alu_src_a`.
- **`mux_alu_src.v`:** Responsável por selecionar a segunda entrada da ALU. Ele escolhe entre o dado do segundo registrador (para instruções do Tipo-R) ou o valor imediato estendido (para instruções do Tipo-I e S), com base no sinal `alu_src_b`.
- **`mux_writeback.v`:** Localizado no final do pipeline, este MUX determina qual valor será escrito de volta no banco de registradores. Ele seleciona entre o resultado da ALU ou o dado lido da Memória de Dados, controlado pelo sinal `mem_to_reg`.

## 2.8. Registradores de Pipeline

Os registradores de pipeline são a espinha dorsal da arquitetura, atuando como barreiras síncronas que isolam os cinco estágios e permitem a sobreposição da execução das instruções. A cada ciclo de clock, eles capturam uma fotografia do estado de uma instrução e a propagam para o estágio seguinte. Essa separação é o que viabiliza o paralelismo e aumenta a vazão (throughput) do processador. Todos os registradores possuem lógica para **reset** e **flush**, zerando os sinais de controle para neutralizar uma instrução e evitar operações incorretas.

### 2.8.1. Registrador IF/ID (`if_id_register.v`)

Este registrador conecta os estágios de Busca e Decodificação. Sua função é armazenar a instrução e o PC para o próximo estágio. Ele também pode ser paralisado ou limpo para controle de hazards.

- **Entradas:**

- `clk`, `reset`: Sinais de clock e reset.
- `write_enable`: Habilita a escrita, permitindo a implementação de *stalls*.
- `flush`: Limpa o registrador, inserindo um NOP.
- `instruction_in[31:0]`: A instrução vinda da memória de instruções.
- `pc_in[31:0]`: O endereço da instrução.

- **Saídas:**

- `instruction_out[31:0]`: A instrução passada para o estágio ID.
- `pc_out[31:0]`: O PC passado para o estágio ID.

### 2.8.2. Registrador ID/EX (`id_ex_register.v`)

Este registrador transporta a instrução decodificada e todos os seus dados e sinais de controle associados para o estágio de Execução. É o maior dos registradores, pois carrega o "plano de execução" completo da instrução.

- **Entradas:**

- `clk`, `reset`, `flush`: Sinais de clock, reset e limpeza.
- Sinais de Controle: `regwrite_in`, `mem_read_in`, `mem_write_in`, `branch_in`, `alu_src_a_in[1:0]`, `alu_src_b_in[1:0]`, `mem_to_reg_in[1:0]`, `alu_control_in[3:0]`.
- Dados: `read_data1_in[31:0]`, `read_data2_in[31:0]`, `pc_in[31:0]`, `immediate_in[31:0]`.
- Endereços de Registradores: `rs1_in[4:0]`, `rs2_in[4:0]`, `rd_in[4:0]`.

- **Saídas:** Todas as entradas correspondentes com o sufixo `_out`.

### 2.8.3. Registrador EX/MEM (`ex_mem_register.v`)

Responsável por armazenar os resultados da fase de cálculo (EX) para serem utilizados na fase de acesso à memória (MEM). Ele transporta o endereço de memória, os dados para escrita e os sinais de controle necessários.

- **Entradas:**

- `clk`, `reset`, `flush`: Sinais de clock, reset e limpeza.
- Sinais de Controle: `regwrite_in`, `mem_read_in`, `mem_write_in`, `mem_to_reg_in[1:0]`, `branch_in`.
- Dados e Flags: `alu_result_in[31:0]`, `branch_target_in[31:0]`, `write_data_in[31:0]`, `rd_in[4:0]`, `zero_flag_in`.

- **Saídas:** Todas as entradas correspondentes com o sufixo `_out`.

### 2.8.4. Registrador MEM/WB (`mem_wb_register.v`)

Último registrador do pipeline, ele transporta o resultado final de uma instrução (seja da ALU ou da memória) para o estágio de Write Back, onde o banco de registradores será finalmente atualizado.

- **Entradas:**

- `clk`, `reset`, `flush`: Sinais de clock, reset e limpeza.
- Sinais de Controle: `regwrite_in`, `mem_to_reg_in[1:0]`.
- Dados: `mem_read_data_in[31:0]`, `alu_result_in[31:0]`, `pc_plus_4_in[31:0]`, `rd_in[4:0]`.

- **Saídas:** Todas as entradas correspondentes com o sufixo `_out`.

## 2.9. Unidade de Forwarding

A Unidade de Forwarding (adiantamento), implementada no módulo `forwarding_unit.v`, é uma otimização crucial para o desempenho do pipeline. Sua função é resolver hazards de dados do tipo RAW (Read-After-Write), que ocorrem quando uma instrução tenta ler um registrador antes que uma instrução anterior tenha terminado de escrever nele.

Em vez de paralisar o pipeline (stall), a unidade de forwarding detecta essa dependência e "adianta" o resultado correto diretamente da saída dos estágios EX ou MEM para a entrada da ALU, evitando a espera. A lógica compara os registradores fonte da instrução no estágio EX (`rs1_ex`, `rs2_ex`) com os registradores de destino das instruções nos estágios MEM (`rd_mem`) e WB (`rd_wb`). A unidade prioriza o dado mais recente, adiando do estágio MEM em vez do WB se houver conflito.

- **Entradas:**

- `rs1_ex[4:0]`, `rs2_ex[4:0]`: Endereços dos registradores fonte no estágio EX.

- `rd_mem[4:0]`, `regwrite_mem`: Endereço de destino e sinal de escrita do estágio MEM.
- `rd_wb[4:0]`, `regwrite_wb`: Endereço de destino e sinal de escrita do estágio WB.
- **Saídas:**
  - `forward_a[1:0]`, `forward_b[1:0]`: Sinais de controle para os MUXes da ALU, indicando a origem do dado.

## 2.10. Unidade de Detecção de Hazards

A Unidade de Detecção de Hazards (`hazard_detection_unit.v`) lida com situações que o forwarding não consegue resolver. Ela é responsável por paralisar (stall) ou limpar (flush) o pipeline para garantir a execução correta. Por padrão, ela mantém os sinais de controle em um estado que permite o fluxo normal do pipeline.

- **Hazard de Dependência de Carga (Load-Use):** Ocorre quando uma instrução tenta usar o resultado de uma instrução de *load* que está no estágio EX. Como o dado só estará disponível após o estágio MEM, o forwarding não é suficiente. Nesse caso, a unidade detecta a dependência (`mem_read_ex` ativo e `rd_ex` igual a `rs1_id` ou `rs2_id`) e insere uma bolha no pipeline. Isso é feito paralisando o PC e o registrador IF/ID por um ciclo (`pc_write_enable <= 0`, `if_id_write_enable <= 0`), enquanto o registrador ID/EX é limpo (`id_ex_flush <= 1`).
- **Hazard de Controle:** Ocorre quando uma instrução de desvio (*branch*) é tomada. As instruções que foram buscadas sequencialmente estão incorretas e precisam ser descartadas. Ao receber o sinal `branch_taken`, a unidade gera sinais de **flush** para limpar os registradores IF/ID, ID/EX e EX/MEM, anulando as instruções indesejadas.
- **Entradas:**
  - `rs1_id[4:0]`, `rs2_id[4:0]`: Endereços dos registradores fonte no estágio ID.
  - `mem_read_ex`, `rd_ex[4:0]`: Sinal de leitura de memória e endereço de destino no estágio EX.
  - `branch_taken`: Sinaliza que um desvio foi tomado no estágio MEM.
- **Saídas:**
  - `pc_write_enable`, `if_id_write_enable`: Sinais para paralisar os estágios iniciais[cite: 910].
  - `if_id_flush`, `id_ex_flush`, `ex_mem_flush`: Sinais para limpar os respectivos registradores de pipeline.

## 2.11. Implementação da CPU

A implementação final da CPU, contida no módulo de topo `riscv_processor.v`, representa a integração de todos os componentes descritos anteriormente em uma arquitetura pipeline de cinco estágios funcional. Este módulo é responsável por instanciar cada unidade e registrador de pipeline, e principalmente, por conectar os fios (wires) que transportam os dados e os sinais de controle através dos estágios.

A beleza da arquitetura pipeline reside na forma como os dados fluem para frente através dos registradores de pipeline, enquanto os sinais de controle de hazard (como o resultado de um desvio ou a necessidade de adiantamento) fluem para trás, alterando o comportamento dos estágios iniciais. A seguir, detalhamos a integração em cada um dos cinco estágios.

### Estágio 1: Busca de Instrução (IF)

O estágio IF é centrado na IFU, que calcula o próximo PC. O ponto mais crítico aqui é a realimentação (feedback) do sinal `branch_taken_mem`, que vem do final do estágio MEM. Se um desvio é tomado, a IFU descarta o PC sequencial e carrega o endereço de desvio. O fluxo é controlado pela Unidade de Detecção de Hazards: o sinal `stall` congela a IFU durante um hazard de load-use, e o sinal `if_id_flush` limpa o registrador `if_id_register` após um desvio.

### Estágio 2: Decodificação (ID)

No estágio ID, a instrução vinda do registrador IF/ID é decomposta. Seus campos são enviados para a `control unit`, para o `reg_file` (para leitura dos operandos `rs1` e `rs2`) e para o `immediate_generator`. É neste estágio que a `hazard_detection_unit` atua, comparando os registradores lidos (`rs1_id`, `rs2_id`) com o registrador de destino da instrução no estágio EX (`rd_ex`) para detectar a necessidade de um stall. Um ponto fundamental da arquitetura é visível aqui: o `reg_file` é lido neste estágio, mas a escrita nele acontece apenas no estágio WB, utilizando dados do final do pipeline (`rd_wb`, `write_data_wb`).

### Estágio 3: Execução (EX)

O estágio EX é o coração computacional. A `forwarding_unit` opera aqui, recebendo os endereços dos registradores dos estágios EX, MEM e WB para decidir se os dados para a ALU devem vir do registrador ID/EX ou ser adiantados dos estágios posteriores. Os sinais `forward_a` e `forward_b` controlam um conjunto de MUXes (implementados com lógica ‘assign’) que selecionam a fonte correta para os operandos. Após a seleção, os dados passam pelos `mux_alu_a` e `mux_alu_src` para finalmente chegarem à ALU, que realiza a operação e calcula o endereço de desvio.

### Estágio 4: Acesso à Memória (MEM)

No estágio MEM, o resultado da ALU (`alu_result_mem`) é usado como endereço para a `data.memory`. Os sinais de controle `mem_read_mem` e `mem_write_mem`, que viajaram pelo pipeline, determinam se a operação é de leitura ou escrita. A lógica mais crítica deste estágio é a decisão final do desvio: a linha `assign branch_taken_mem = branch_mem &`

`zero_flag_mem`; combina o sinal de controle (que indica que a instrução é um branch) com o resultado da comparação da ALU (a `zero_flag`). O resultado, `branch_taken_mem`, é o sinal que retorna ao estágio IF para controlar o fluxo do programa.

### Estágio 5: Escrita (WB)

O último estágio, Write Back, finaliza a execução da instrução. O `mux_writeback` seleciona o dado final a ser escrito, escolhendo entre o resultado da ALU (`alu_result_wb`) e o dado lido da memória (`mem_read_data_wb`) com base no sinal `mem_to_reg_wb`. O valor selecionado, `write_data_wb`, juntamente com o endereço do registrador de destino, `rd_wb`, e o sinal de habilitação `regwrite_wb`, são enviados de volta ao `reg_file` no estágio ID, fechando o ciclo e atualizando o estado do processador.

## 2.12. Validação Modular Pré-Integração

Antes da integração final do processador, cada módulo foi rigorosamente testado de forma isolada para garantir seu funcionamento correto. Essa abordagem modular permitiu identificar e corrigir erros de forma localizada, reduzindo significativamente a complexidade da depuração no sistema completo. Para cada componente, desenvolvemos testbenches específicos que simulavam cenários críticos, incluindo casos extremos e condições de borda.

## 3. Resultados e Discussão

Nesta seção, são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir da simulação do processador RISC-V implementado. O objetivo é validar o funcionamento do caminho de dados e da unidade de controle por meio da execução de um programa de teste específico, que abrange todo o conjunto de instruções designado para o grupo. A análise foca na verificação do estado final dos registradores e na correta execução de operações de memória e desvios condicionais.

### 3.1. Programa de Teste e Configuração do Testbench

Para a validação do processador, foi elaborado um programa de teste contendo exclusivamente as sete instruções atribuídas ao grupo: `lh`, `sh`, `sub`, `or`, `andi`, `srl` e `beq`. As instruções foram organizadas de forma a exercitar diferentes caminhos de dados, operações lógicas e aritméticas, bem como acessos à memória e desvios condicionais.

O carregamento dessas instruções na memória de instruções foi feito por meio de inicialização direta no bloco `initial`, assegurando valores distintos nos registradores de origem para facilitar a verificação posterior. Além disso, o código foi estruturado de forma a incluir um desvio condicional (`beq`) seguido de instruções que não deveriam ser executadas, permitindo observar o mecanismo de *flush*.

Ao término, o estado dos registradores e da memória de dados é exibido, juntamente com verificações específicas para instruções de acesso à memória, confirmando a correta execução de `sh` e `lh`.

## 3.2. Resultados Obtidos

A simulação do processador RISC-V com o programa de teste proposto confirmou a execução correta das sete instruções atribuídas ao grupo (**lh**, **sh**, **sub**, **or**, **andi**, **srl** e **beq**).

Ao término da execução, o estado final dos registradores e da memória de dados indicou que todas as operações lógicas, aritméticas e de acesso à memória foram realizadas conforme esperado. Destaca-se a correta escrita e leitura de **halfwords** na memória, bem como o funcionamento do desvio condicional **beq**, que resultou no salto previsto e na não execução das instruções subsequentes.

Os registradores finais comprovam a execução correta:

### Carga Inicial

- **x12** = 0x32 (50) e **x13** = 0x0F (15): Resultado das instruções **addi** que carregam valores imediatos

### Operações Aritméticas

- **x14** = 0x23 (35): Saída da subtração 50 - 15 (**sub x14, x12, x13**)

### Operações de Deslocamento

- **x18** = 0x03 (3): Resultado de **srl** **x18, x16, 2**  
(15 em hexadecimal: 0x0F → 15 >> 2 = 3)

### Lógica e Memória

- **x15** = 0x33 (51): Resultado do OR entre **x14** (35) e **x12** (50)
- **x17** = 0x33 (51): Mostra que o valor de **x15** foi corretamente armazenado (**sh**) e lido (**lh**) da memória

### Controle de Fluxo

- **x19**: Mantém valor inicial (não alterado), provando que o **addi x19** foi descartado após o **beq** (desvio)

A Figura 1 apresenta a captura de tela do *testbench* com o estado final dos registradores e da memória de dados após a simulação, evidenciando o funcionamento correto do caminho de dados e da unidade de controle.

```

=====
ESTADO FINAL DA MEMORIA DE DADOS
=====
memoria[ 0]: 0x00000033
memoria[ 1]: 0x00000000
memoria[ 2]: 0x00000000
memoria[ 3]: 0x00000000
memoria[ 4]: 0x00000000
memoria[ 5]: 0x00000000
memoria[ 6]: 0x00000000
memoria[ 7]: 0x00000000

=====
ESTADO FINAL DE TODOS OS REGISTRADORES
=====
register[ 0]:      0
register[ 1]:      0
register[ 2]:      0
register[ 3]:      0
register[ 4]:      0
register[ 5]:      0
register[ 6]:      0
register[ 7]:      0
register[ 8]:      0
register[ 9]:      0
register[10]:      0
register[11]:      0
register[12]:     50
register[13]:     15
register[14]:     35
register[15]:     51
register[16]:     15
register[17]:     51
register[18]:      3
register[19]:      0
register[20]:      0
register[21]:      0
register[22]:      0
register[23]:      0
register[24]:      0
register[25]:      0
register[26]:      0
register[27]:      0
register[28]:      0
register[29]:      0
register[30]:      0
register[31]:      0

```

Figura 1: Estado final dos registradores e da memória de dados após execução do programa de teste.

### 3.3. Análise da Execução de Instrução Aritmética (sub)

O primeiro cenário de teste verifica a execução de uma instrução aritmética básica do Tipo-R, a `sub x14, x12, x13`. O objetivo é observar o caminho de dados desde a decodificação até a escrita do resultado no banco de registradores. A Figura 2 exibe a forma de onda capturada durante a execução desta instrução.



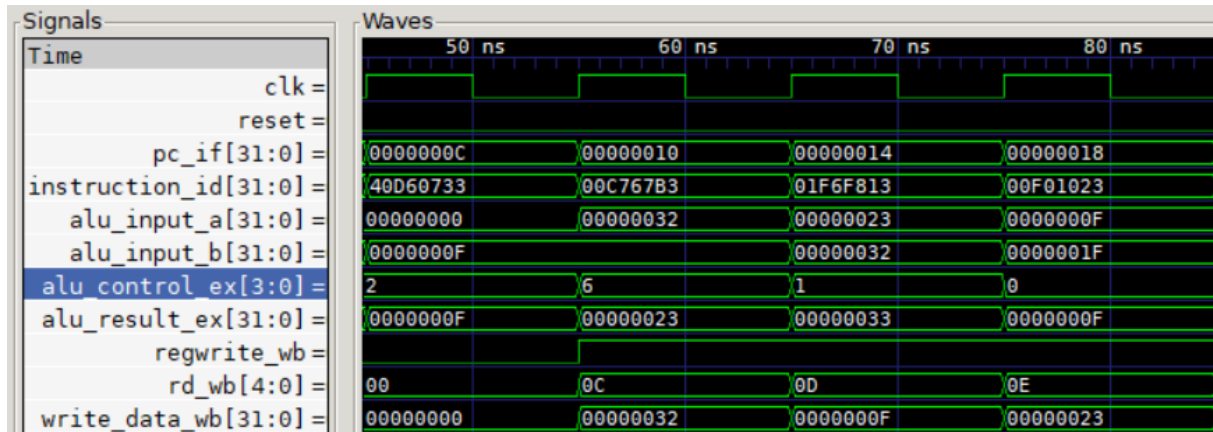


Figura 2: Forma de onda da execução da instrução `sub x14, x12, x13`.

A análise da Figura 2 revela o seguinte comportamento, ciclo a ciclo:

- **Em 50ns:** A instrução `sub` (código `0x40D60733`) está no estágio de Decodificação (ID), como visto no sinal `instruction_id`.
- **Em 60ns:** A instrução avança para o estágio de Execução (EX). Os sinais confirmam que a operação está correta:
  - `alu_input_a` recebe o valor de `x12`, que é `0x32` (50).
  - `alu_input_b` recebe o valor de `x13`, que é `0x0F` (15).
  - `alu_control_ex` mostra o valor 6 (binário `0110`), que é o código correto para a operação de subtração.
  - Como resultado, `alu_result_ex` exibe `0x23` (35), confirmando que a subtração (`50 - 15`) foi executada com sucesso.
- **Em 80ns:** Após passar pelo estágio de Memória, a instrução chega ao estágio de Write Back (WB). Os sinais demonstram a conclusão da instrução:
  - `regwrite_wb` está em nível alto ('1'), habilitando a escrita no banco de registradores.
  - `rd_wb` indica o registrador de destino, que é `0E` (`x14`).
  - `write_data_wb` contém o resultado final, `0x23` (35), que será escrito em `x14`.

A análise da forma de onda valida com sucesso a execução de uma instrução do Tipo-R, confirmando que os estágios do pipeline, a unidade de controle e a ALU estão operando corretamente em conjunto.

### 3.4. Análise de Hazard de Dados com Forwarding

Este cenário testa uma das otimizações mais importantes do pipeline: a capacidade da Unidade de Forwarding de resolver um hazard de dados do tipo RAW (Read-After-Write) sem a necessidade de paralisar o processador. Analisamos a sequência de instruções `sub`

x14, x12, x13, seguida imediatamente por or x15, x14, x12. A instrução or depende do resultado da sub, que ainda não foi escrito no banco de registradores.

A Figura 3 captura o momento exato em que a Unidade de Forwarding entra em ação.

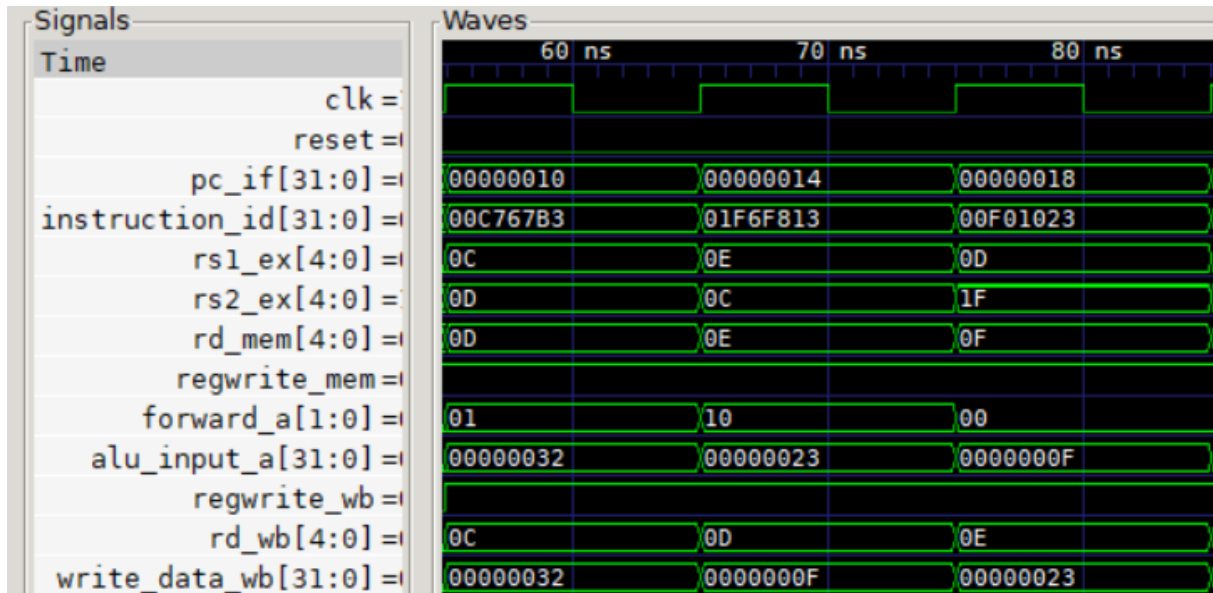


Figura 3: Forma de onda demonstrando o forwarding do resultado de sub para or.

A análise da forma de onda, com foco no ciclo de clock entre 60ns e 70ns, revela:

- **Condição de Hazard:** A instrução or está no estágio de Execução (EX) e precisa ler o registrador x14 (o sinal rs1\_ex é 0E). Ao mesmo tempo, a instrução anterior, sub, está no estágio de Memória (MEM) e seu registrador de destino é também o x14 (rd\_mem é 0E e regwrite\_mem está ativo).
- **Ação do Forwarding:** A Unidade de Forwarding detecta essa dependência e ativa o sinal de controle forward\_a, mudando seu valor para 10. Este sinal instrui o MUX de entrada da ALU a ignorar o dado vindo do banco de registradores e, em vez disso, capturar o resultado que está saindo do estágio MEM.
- **Resultado:** O sinal alu\_input\_a mostra o valor 0x23 (35), que é o resultado da instrução sub. Isso confirma que o dado foi "adiantado" (forwarded) com sucesso do estágio MEM para o EX, permitindo que a instrução or execute sem atrasos e com o operando correto.

Este resultado valida o funcionamento da Unidade de Forwarding, uma otimização essencial para a eficiência de processadores com arquitetura pipeline.

### 3.5. Análise de Hazard de Controle com Flush

O último e mais complexo cenário de teste valida a resposta do processador a um hazard de controle. Analisamos a execução da instrução beq x12, x12, +8, um desvio que, por comparar um registrador com ele mesmo, será sempre tomado. Isso exige que o

processador descarte as instruções que foram buscadas especulativamente, assumindo um fluxo sequencial.

A Figura 4 captura o momento crítico em que a decisão do desvio é tomada no estágio MEM e o mecanismo de flush é acionado para corrigir o pipeline.

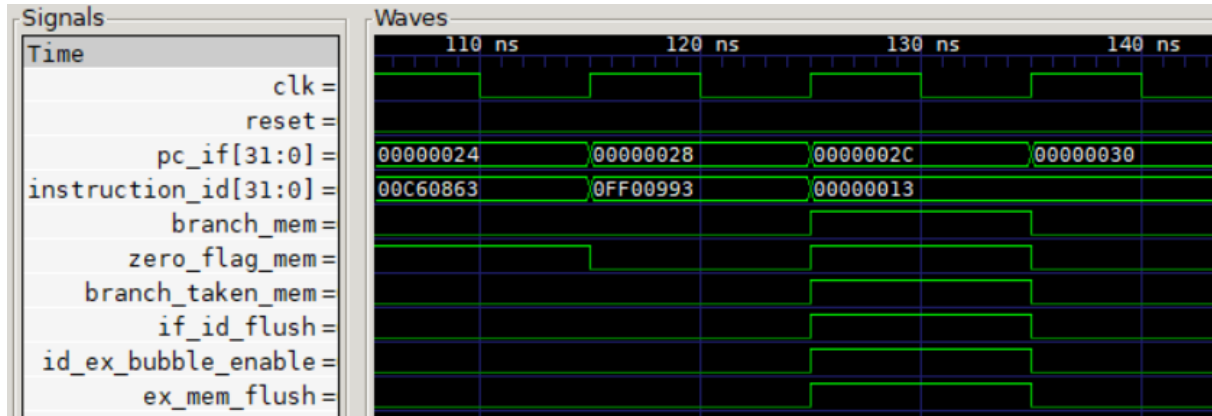


Figura 4: Forma de onda do flush no pipeline após um desvio condicional (beq) ser tomado.

A análise da forma de onda, com foco no ciclo entre 110ns e 120ns, demonstra a sequência de eventos:

- **O Gatilho (Estágio MEM):** A instrução `beq` está no estágio MEM. A sua condição é validada quando os sinais `branch_mem` (indicando que é um desvio) e `zero_flag_mem` (indicando que o resultado da comparação foi zero) vão para nível alto. Como resultado direto, o sinal `branch_taken_mem` é ativado.
- **A Ação (Hazard Unit):** O sinal `branch_taken_mem` serve como entrada para a Unidade de Detecção de Hazards. Ela responde imediatamente ativando os três sinais de limpeza: `if_id_flush`, `id_ex_bubble_enable` e `ex_mem_flush`.
- **A Consequência (Estágios IF e ID):** O efeito do flush é visível nos ciclos seguintes:
  - No ciclo de 120ns, o `pc_if` salta de seu valor sequencial (0x24) para o endereço de destino do desvio (0x28), corrigindo o fluxo do programa.
  - No ciclo de 130ns, a instrução no estágio ID (`instruction_id`) torna-se um NOP (0x13). Isso prova que a instrução incorreta (`addi x19,...`) foi com sucesso anulada e substituída por uma bolha.

Esta simulação valida com sucesso o mecanismo de flush do pipeline, demonstrando que o processador consegue se recuperar de desvios tomados, garantindo a integridade da execução do programa.

## Referências

- [1] Patterson, D. A. and Hennessy, J. L. (2017). *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*. Morgan Kaufmann, Cambridge.